

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Los controles locales Maestro de RadioRA 2 funcionan de manera muy similar a los atenuadores y los interruptores estándar, pero pueden ser controlados como parte de un sistema de control de iluminación. Los controles de iluminación locales son útiles en lugares en donde los circuitos de iluminación independientes necesitan ser atenuados o conmutados. Los controles locales de velocidad de los ventiladores son de utilidad en aquellos lugares donde es necesario controlar un único ventilador de techo.

Los atenuadores Maestro de RadioRA 2 incorporan características avanzadas como el desvanecimiento hasta encendido/apagado, desvanecimiento retardado largo hasta apagado, y encendido al máximo nivel rápido.

Los controles locales Maestro de RadioRA 2 incluyen un interruptor de servicio accesible por el frente (FASS) para un reemplazo seguro de la lámpara. Los controles locales Maestro de RadioRA 2 se instalan en aplicaciones unipolares o para múltiples aplicaciones. Los atenuadores/interruptores remotos están disponibles para el control de múltiples ubicaciones.

Use carátulas Designer (Claro o Satin Colors) de Lutron o carátulas de diseñador de otros fabricantes. Las carátulas se venden por separado. Las carátulas Claro y Satin Colors de Lutron se insertan sin medios visibles de aneji3n. Los controles locales Maestro de RadioRA 2 soportan los kits para cambiar el color.



Atenuador



Interruptor



*Control de
velocidad de
ventilador*



*Atenuador
remoto*



*Interruptor
remoto*

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Números de referencia

Atenuadores

Incandescente / Halógena / BVM (120 V~)

RRD-6CL-XX 600 W / 600 VA (Incandescente / Halógena / BVM) o 150 W (LFCA / LED) atenuador de dos cables*

RRD-6ND-XX 600 W / 600 VA atenuador con cable neutro

RRD-10D-XX 1 000 W / 1 000 VA atenuador

RRD-10ND-XX 1 000 W / 1 000 VA atenuador con cable neutro

Incandescente / Halógena / BVM / BVE (120 V~)

RRD-6NA-XX 600 W atenuador de fase adaptable con cable neutro

Fluorescente / LED de 3 cables (120–277 V~)

RRD-F6AN-DV-XX 6 A atenuador con cable neutro

LED / LFCA / Incandescentes / Halógena / BVM / BVE / Balastos Mark 10 / Controladores Hi-Lume de LTE

RRD-PRO-XX 250 W (LFCA / LED) o 500 W / VA Incandescentes / Halógenas / BVE o atenuador de BVM de 400 VA de fase seleccionable, neutro opcional*

Interruptores

Cargas lumínicas y de motores (120 V~)

RRD-8ANS-XX Interruptor electrónico con cable neutro para carga lumínica de 8 A y motor de 1/4 HP 5,8 A

Cargas lumínicas y de motores (120–277 V~)

RRD-8S-DV-XX Interruptor electrónico con dos cables para carga lumínica de 8 A y motor de 1/10 HP 3 A

Control de velocidad de ventilador

Solo para ventilador de techo único (120 V~)

RRD-2ANF-XX 2 A control de velocidad de ventilador

* Ir a www.lutron.com/ledfinder para ver todas las lámparas LFCA / LED compatibles.

Nota: "XX" en el número de referencia representa el código de color / acabado. Vea **Colores y acabados** al final del documento.

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Números de referencia

Atenuadores

Controles remotos (para instalaciones en múltiples ubicaciones)

RD-RD-XX	Atenuador remoto (120 V~)
RD-RS-XX	Interruptor remoto (120 V~)
RD-RD-277-XX	Atenuador remoto (277 V~) (use solo con -F6AN-DV)
RD-RS-277-XX	Interruptor remoto (277 V~) (use solo con -8S-DV)

Kits para cambiar el color

RK-D-XX	Atenuador (-6CL, -6ND, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)
RK-S-XX	Interruptor (-8ANS, -8S-DV)
RK-AD-XX	Atenuador remoto (-RD)
RK-AS-XX	Interruptor remoto (-RS)
RK-F-XX	Control de velocidad de ventilador (-2ANF)

Paquetes múltiples de kits de cambio de color (cantidad: 10)

RK-D-10-XX	Atenuador (-6CL, -6ND, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)
RK-S-10-XX	Interruptor (-8ANS, -8S-DV)
RK-AD-10-XX	Atenuador remoto (-RD)
RK-AS-10-XX	Interruptor remoto (-RS)
RK-F-10-XX	Control de velocidad de ventilador (-2ANF)

Nota: "XX" en el número de referencia representa el código de color/acabado. Vea **Colores y acabados** al final del documento.

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Especificaciones

Números de referencia	Atenuador: RRD-6CL, RRD-6ND, RRD-10D, RRD-10ND, RRD-6NA, RRD-F6AN-DV, RRD-PRO Interruptor: RRD-8ANS, RRD-8S-DV Control de velocidad de ventilador: RRD-2ANF Remoto: RD-RD, RD-RS, RD-RD-277, RD-RS-277
Energía	120 V~ 50/60 Hz: -6CL, -6ND, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -RS, -PRO 120-277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV 277 V~ 50/60 Hz: -RD-277, -RS-277
Consumo de energía típico	Atenuador/interruptor/control de velocidad de ventilador: 0,6 W Condiciones de prueba: la carga está apagada y el modo de luz de noche está activado. Atenuador/interruptor remoto: 0 W Condiciones de prueba: la carga está apagada.
Aprobaciones reglamentarias	UL, CSA (todos excepto -6CL, -6NA y -PRO), cUL (únicamente -6CL, -6NA y -PRO), NOM, FCC, IC, COFETEL, ANATEL (todos excepto -6NA, -6CL y Remotos)
Ambiente	Temperatura de operación al ambiente: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F), de 0% a 90% de humedad, sin condensación. Sólo para uso en interiores.
Comunicaciones	Los atenuadores e interruptores se comunican con el sistema a través de radiofrecuencia (RF) y se deben ubicar a 9 m (30 pies) de un repetidor. No se requiere que los atenuadores/interruptores remotos se ubiquen dentro de un rango específico de un repetidor. Los dispositivos del sistema operan en frecuencias entre 431,0 MHz y 437,0 MHz.
Protección ESD	Probada para soportar la descarga electrostática sin daños ni pérdidas de memoria, de acuerdo con IEC 61000-4-2.
Protección contra picos de voltaje	Probada para soportar picos de voltaje sin daños ni pérdidas de operación, de acuerdo con IEEE C62.41-1991, Práctica recomendada en picos de voltaje en circuitos de energía AC de bajo voltaje.
RTISS-equipped	Los circuitos compensan en tiempo real las variaciones del voltaje de línea entrante (se requiere conexión del neutro). -PRO únicamente.
Fallas de energía	Memoria para fallas de energía: en caso de que se interrumpa la energía, el control regresará a su estado previo cuando se restaure la energía.
Montaje	Requiere una caja de pared de los E.U.A. Se recomiendan 89 mm (3½ pulg) de profundidad, 57 mm (2¼ pulg) de profundidad como mínimo.
Cableado	Sólo utilice atenuadores remotos (-RD/-RD-277) e interruptores remotos (-RS/-RS-277) con atenuadores/interruptores/controles de velocidad de ventiladores. Se puede utilizar hasta 9 -RD/-RD-277 o -RS/-RS-277 con los controles.
Garantía	www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Características del diseño

Atenuador

- Con un solo toque, las luces se atenúan al ENCENDER o al APAGAR.
- Con un toque doble, las luces se ENCIENDEN completamente.
- Cuando estén ENCENDIDAS, mantenga presionado el interruptor que se activa al tocarlo para activar el desvanecimiento largo retardado hasta APAGAR.
- Los niveles de iluminación pueden ser ajustados al mantener presionado el oscilador de atenuación hasta alcanzar el nivel de iluminación deseado.
- También están disponibles los atenuadores con cable neutro y con dos cables.

Interruptor

- Con un solo toque, las luces o los motores se ENCIENDEN o se APAGAN.
- También están disponibles los interruptores con cable neutro y con dos cables.


Control de velocidad de ventilador

- Al tocar una sola vez, el ventilador se ENCIENDE o se APAGA.
- La velocidad del ventilador se puede seleccionar presionando y manteniendo presionado el balancín de control de velocidad de ventilador hasta alcanzar la velocidad deseada.
- Controla un ventilador de techo de paleta. (motor con condensador permanente) hasta 2 A. No apto para utilizar con motores de polos sombreados (por ejemplo, extractores para baños).
- Ofrece 4 velocidades silenciosas más la posición de APAGADO.
- No apto para utilizar con ventiladores que tengan módulos de velocidad o de control de luces integrados.
- Requiere una conexión neutra.


Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Dimensiones

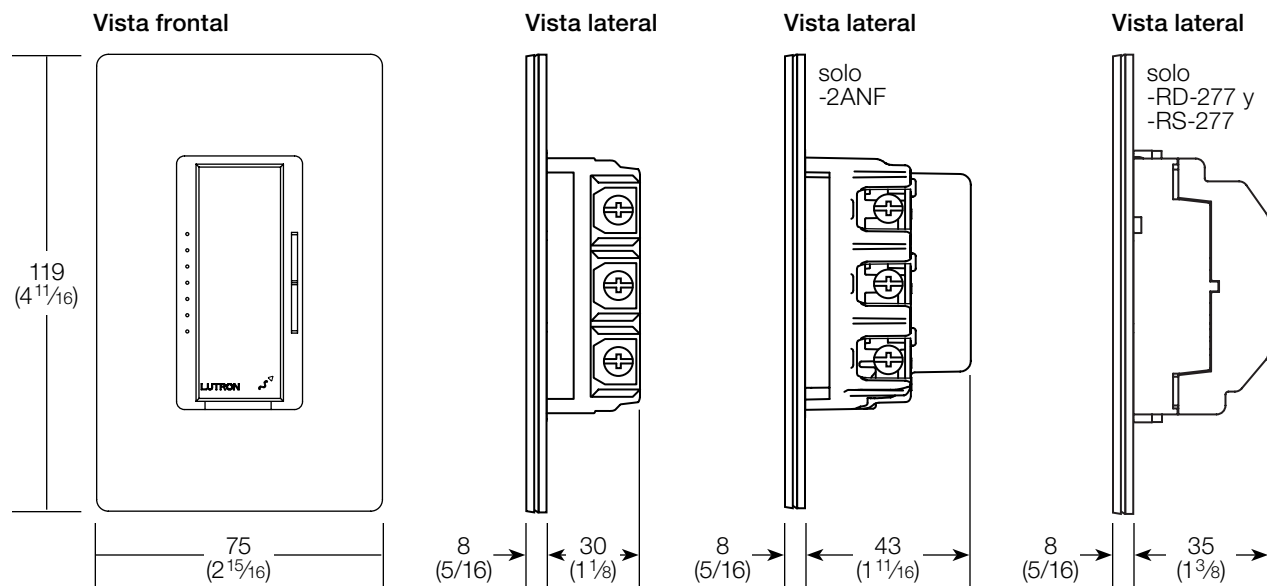Todas las dimensiones se muestran como mm (pulg)



Montaje e identificación de las partes


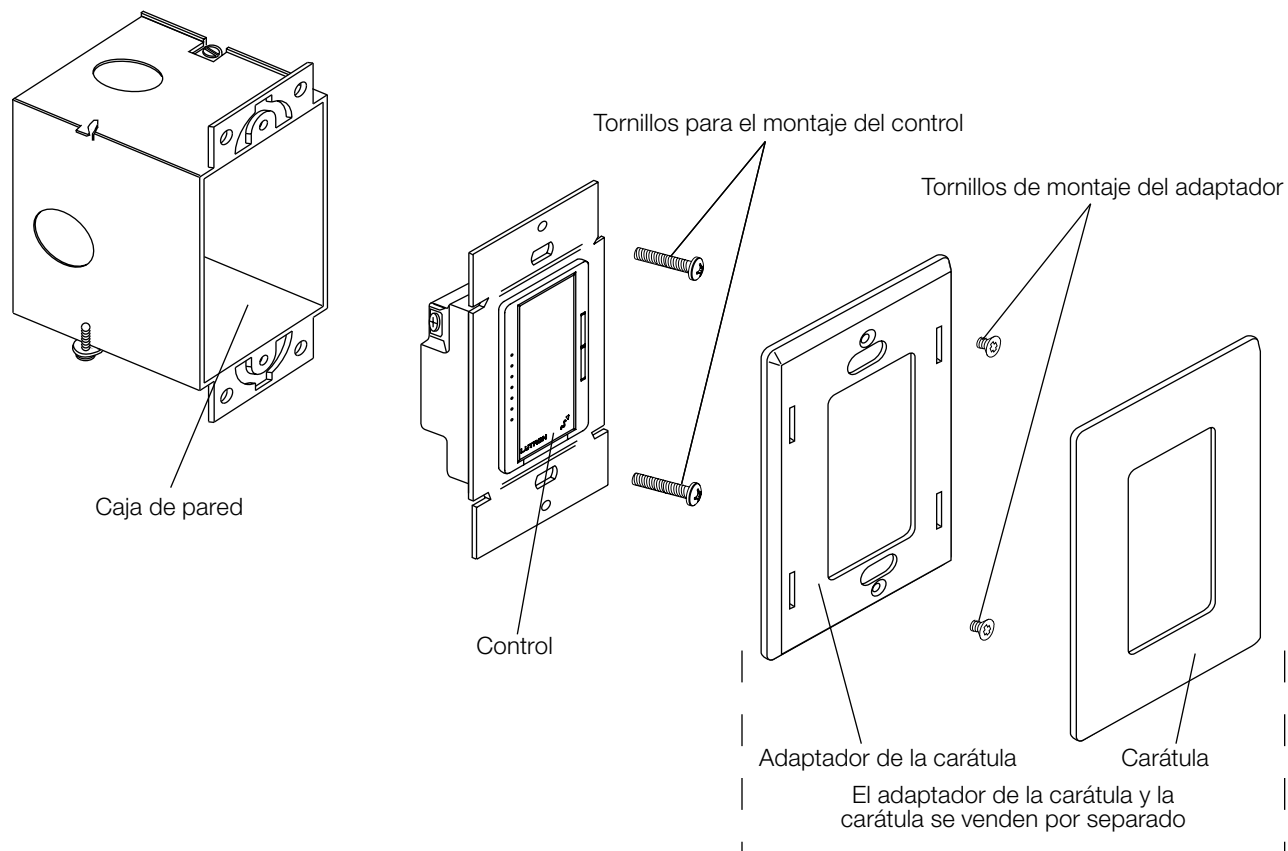


Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Instalación agrupada y reducción de potencia

Al combinar los controles en la misma caja de pared, se requiere reducción de potencia (ver **Tipo de carga y capacidad**). No se requiere reducción de potencia para atenuadores/interruptores remotos/controles de velocidad de ventiladores.

Tipo de carga y capacidad

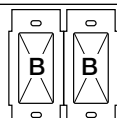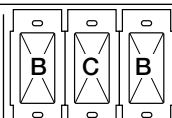					
Tipo de carga	Carga mínima	A No agrupados	B Fin de la agrupación	C Mitad de la agrupación	Conexión neutro
RRD-6CL ¹					
Incandescente/Halógeno/LFCA/LED	ver <i>Mezcla de tipos de lámparas</i> , página 10				No
BVM ^{2,3}	50 W/VA	450 W/600 VA	400 W/500 VA	300 W/400 VA	
RRD-6ND ^{1,4}					
LED	Varían ⁵	150 W	150 W	150 W	Sí
Incandescente/Halógeno	10 W	600 W	500 W	400 W	
BVM ^{2,3}	10 W/VA	450 W/600 VA	400 W/500 VA	300 W/400 VA	
RRD-10D ¹					
Incandescente/Halógeno	50 W	1 000 W	800 W	650 W	No
BVM ²	50 W/VA	800 W/1 000 VA	600 W/800 VA	500 W/650 VA	
RRD-10ND ^{1,4}					
LED	Varían ⁵	150 W	150 W	150 W	Sí
Incandescente/Halógeno	10 W	1 000 W	800 W	650 W	
BVM ^{2,3}	10 W/VA	800 W/1 000 VA	600 W/800 VA	500 W/650 VA	
RRD-6NA ^{1,4}					
LED	Varían ⁵	150 W	150 W	150 W	Sí
Incandescente/Halógeno/BVE ²	5 W	600 W	500 W	400 W	
BVM ^{2,3}	5 W/VA	450 W/600 VA	400 W/500 VA	300 W/400 VA	

¹ Tipo de carga del atenuador:

- -6CL: está diseñado para ser utilizado únicamente con luces incandescentes, BVM, tungsteno-halógeno, LFCA, o LED de instalación permanente.
- -6ND, -10D, -10ND: están diseñados para ser utilizados únicamente con luces incandescentes, LED, BVM, o tungsteno-halógeno de instalación permanente.
- -6NA: está diseñado para ser utilizado únicamente con luces incandescentes, LED, BVE, BVM, o tungsteno-halógeno de instalación permanente.

Nota: No instale atenuadores para controlar receptáculos ni electrodomésticos operados con motor.

² Aplicaciones de bajo voltaje:

- -6CL, -6ND, -10D, -10ND: únicamente con transformadores magnéticos (de núcleo y bobina) de bajo voltaje. No se deben usar con transformadores electrónicos (de estado sólido) de bajo voltaje.
 - -6NA: únicamente con transformadores electrónicos (estado sólido) o magnéticos (de núcleo y bobina); no mezcle tipos de carga BVE y BVM en un solo control.
- La operación de un circuito de bajo voltaje con lámparas que no estén en operación o que hayan sido retiradas puede dar como resultado el sobrecalentamiento del transformador y la falla prematura. Lutron recomienda fuertemente lo siguiente:
- No operar los circuitos de bajo voltaje sin que haya lámparas colocadas y en operación.
 - Reemplace las lámparas quemadas tan pronto como sea posible.
 - Utilice transformadores que incorporen protección térmica o con transformadores embobinados primarios con fusible para evitar la falla del transformador debido a picos de voltaje.

³ No mezcle LFCA o LED cargas con cargas BVM.

⁴ Amplificadores de potencia/carga de las interfases: -10ND, -6ND, -6NA puede ser usado para controlar interfases de amplificadores de potencia/carga. Para obtener una lista de los amplificadores de potencia compatibles las interfaces/carga vea **Amplificadores de potencia e interfases de carga compatibles**, página 11.



⁵ La carga mínima depende de la lámpara y no está limitada a una potencia en particular. Consulte la herramienta de selección de productos LED en www.lutron.com/ledtool

Continúa en la siguiente página...

www.lutron.com/support

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Tipo de carga y capacidad (continuado)

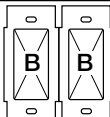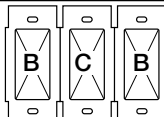						
Tipo de carga	Carga mínima	A No agrupados	B Fin de la agrupación	C Mitad de la agrupación	Conexión neutro	Modo de fase requerido
RRD-PRO						
LED	1 bombilla ²	250 W	200 W	150 W	Opcional ¹	Ambas
LFCA	1 bombilla ²	250 W	200 W	150 W	Opcional ¹	Directa
Transformador para BVM con LED	Consulte la Nota de aplicación N° 559 (N/P 048559) en www.lutron.com No se requiere reducción de potencia				Requerido	Directa
Transformador para BVE con LED						Inversa
Transformador para BVM con Halógena	10 W	400 VA (300 W)	No se requiere reducción de potencia		Requerido	Directa
Transformador para BVE con Halógena	10 W	500 W	400 W	300 W	Requerido	Inversa
Incandescente/Halógena	5 W ²	500 W	400 W	300 W	Opcional ¹	Ambas
Balasto Fluorescente atenuable	1 balasto	3,3 A (400 VA)	No se requiere reducción de potencia		Requerido	Directa
Controlador de LED (LTE) de dos cables Hi-lume 1%	1 controlador	3,3 A (400 W), máximo 20 controladores	No se requiere reducción de potencia		Requerido	Directa
PHPM-PA/3F y GRX-TVI ³	1 interfaz	3 interfaces	No se requiere reducción de potencia		Requerido	Directa

Notas para atenuar los artefactos BVM:

- La especificación total de VA de los transformadores no deberá exceder la especificación de VA del atenuador. La especificación de VA del transformador deberá estar presente en la etiqueta de la placa de características o se la deberá determinar poniéndose en contacto con el fabricante. La potencia máxima de la lámpara halógena suele ser del 70% al 85% de la especificación de VA del transformador.
- Las cargas de transformadores BVM energizados por alimentación eléctrica de la red pública y los generadores de respaldo de emergencia deberán tener una demora mínima de 1 segundo entre cambios de fuentes de alimentación eléctrica. La conmutación rápida no sincrónica puede hacer que los transformadores consuman altas corrientes, lo que provocaría que los disyuntores se disparen o que los atenuadores que los controlan disparen una protección.

¹ Para obtener el mejor desempeño de atenuación se recomienda utilizar un neutro, si estuviera disponible, pero no es necesario para este tipo de carga.

² La carga mínima mostrada es para la operación conectada al neutro. Si no se utilizara ningún neutro, la carga mínima es de dos bombillas LED/LFCA o 25 W de carga Incandescente/Halógena.




³ Amplificadores de potencia /carga de las interfases: -RRD-PRO puede ser usado para controlar interfases de amplificadores de potencia /carga. Para obtener una lista de los amplificadores de potencia compatibles las interfaces/carga vea **Amplificadores de potencia e interfases de carga compatibles**, página 11.

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Tipo de carga y capacidad (continuado)

Los -8ANS, -8S-DV, -RD-277 y -RS-277 tienen aletas que deben retirarse para las instalaciones multigrupo.

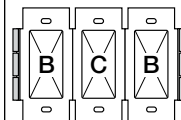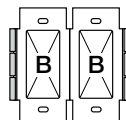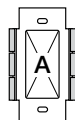No retire las aletas exteriores en los extremos de los controles agrupación (área sombreada).



Tipo de carga	Carga mínima	A No agrupados	B Fin de la agrupación	C Mitad de la agrupación	Conexión neutro
RRD-F6AN-DV ^{1,2,3}					
Drivers Fluorescente /LED	0,05 A	6 A	5 A	3,5 A	Sí
	1 balastro	60 balastros	50 balastros	35 balastros	
RRD-2ANF ⁴					
Velocidad de ventilador	0,083 A	2 A	2 A	2 A	Sí
RRD-8ANS ^{1,5}					
Iluminación	10 W	8 A	6.5 A	5 A	Sí
Motor	0,08 A	1/4 HP 5,8 A	1/4 HP 5,8 A	1/6 HP 4,4 A	
RRD-8S-DV ^{5,6}					
Iluminación	40 W/VA	8 A	8 A (2 juegos); 7 A (3 juegos)	7 A	No
Motor	0,4 A	1/10 HP 3 A			

Nota: No instale atenuadores para controlar receptáculos ni electrodomésticos operados con motor.

- ¹ Amplificadores de potencia/carga de las interfases: -F6AN-DV, -8ANS puede ser usado para controlar interfases de amplificadores de potencia/carga. Para obtener una lista de los amplificadores de potencia compatibles las interfaces/carga vea **Amplificadores de potencia e interfases de carga compatibles**, página 11.
- ² Tipo de carga del atenuador fluorescente: -F6AN-DV está diseñado para su uso con balastros fluorescentes o con drivers de LED con control de tensión de línea de 3 cables a 120 V~ o a 277 V~ de instalación permanente. Utilícelo solo con Hi-lume, Hi-lume 3D, Hi-lume Compact SE, Eco-10, o EcoSystem (H3D-, FDB-, ECO-, HL3-, EC5-, L3D). NO lo use con ningún otro tipo de balastro o driver. No lo instale para controlar receptáculos ni electrodomésticos operados con motor.
- ³ Carga máxima: la carga máxima para el -F6AN-DV es la reducción de potencia o el número de balastros, lo que sea MENOR.
- ⁴ Aplicación de ventilador de techo: -2ANF
 - Use para controlar un ventilador de techo de paletas (decondensador permanente).
 - Use la cadena del ventilador de techo para configurar su velocidad en el valor más alto posible.
 - No use para controlar ventiladores que usan motores de anillos de desfase (por ejemplo, como extractores).
 - No use para controlar ventiladores que tienen un control de velocidad integrado (por ejemplo, ventiladores que tienen un control remoto) a menos que el control integrado se remueva del ventilador de techo.
 - No conecte ningún otro dispositivo operado a motor o ningún tipo de carga de iluminación.
 - No lo use para controlar una carga de iluminación de ventilador (por ejemplo, juego de luz).
- ⁵ Tipo de carga del interruptor:
 - -8ANS, -8S-DV: están diseñados para su uso con luces incandescentes, BVM, BVE, de tungsteno-halógeno, fluorescentes, LFCA, LED, o de motor de 120 V~ de instalación permanente.
 - -8S-DV también se puede usar con cargas BVM o fluorescentes de 277 V~.
- ⁶ Condensador en derivación: algunas instalaciones -8S-DV pueden requerir el uso de un condensador de derivación. Esto es especialmente necesario para tipos de cargas sensibles a la dispersión eléctrica (por ejemplo, balastros fluorescentes). Si la carga oscila, instale un condensador de derivación. Un condensador opcional de derivación se debe instalar dentro del arreglo de la carga o en una caja de conexiones por separado. Para la instalación del condensador de derivación vea el Diagrama de cableado 4, 9, o 10. Si controlara bombillas TLED Tipo B, consulte la Nota de Aplicación N° 812 (N/P 048812) en www.lutron.com




Continúa en la siguiente página...

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Mezclar tipos de lámparas

Mezclar tipos de lámparas (usando una combinación de LFCA/LED, Incandescentes/Halógenas) y brazolada con otros atenuadores o interruptores electrónicos puede reducir la potencia máxima como se muestra en el siguiente cuadro.

Ejemplo: Si tuviera dos atenuadores agrupados entre sí y dos bombillas de 24 W instaladas (total de potencia de LFCA = 48 W) en un atenuador, puede añadir hasta 300 W de iluminación incandescente o halógena a ese atenuador. Repita el ejercicio para el otro atenuador con el que está conectado.

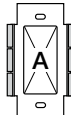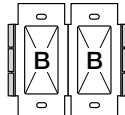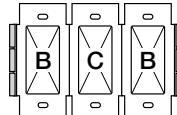							
La potencia total LFCA/LED	La potencia total Incandescente/Halógena						Conexión neutro
	A No agrupados	B Fin de la agrupación		C Mitad de la agrupación			
RRD-6CL ^{1,2}							
0 W	+	50 W–600 W	O	50 W–500 W	O	50 W–400 W	No
1 W–25 W	+	0 W–500 W	O	0 W–400 W	O	0 W–300 W	
26 W–50 W	+	0 W–400 W	O	0 W–300 W	O	0 W–200 W	
51 W–75 W	+	0 W–300 W	O	0 W–200 W	O	0 W–100 W	
76 W–100 W	+	0 W–200 W	O	0 W–100 W	O	0 W–50 W	
101 W–125 W	+	0 W–100 W	O	0 W–50 W	O	0 W	
126 W–150 W	+	0 W	O	0 W	O	0 W	
RRD-PRO							
0 W	+	5 W ³ –500 W	O	5 W ³ –400 W	O	5 W ³ –300 W	Opcional
1 W–50 W	+	0 W–400 W	O	0 W–300 W	O	0 W–200 W	
51 W–100 W	+	0 W–300 W	O	0 W–200 W	O	0 W–100 W	
101 W–150 W	+	0 W–200 W	O	0 W–100 W	O	0 W	
151 W–200 W	+	0 W–100 W	O	0 W	O	N/A	
201 W–250 W	+	0 W	O	N/A	O	N/A	

¹ Tipo de carga del atenuador -6CL está diseñado para ser utilizado únicamente con luces incandescentes, LFCA, LED, BVM, o tungsteno-halógeno de instalación permanente. No instale atenuadores para controlar receptáculos ni electrodomésticos operados con motor.

² No mezcle LFCA y LED cargas con cargas BVM.

³ La carga mínima mostrada es para la operación conectada al neutro. Si no se utilizara ningún neutro, la carga mínima es de dos bombillas LFCA/LED o 25 W de carga Incandescente/Halógena.

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Amplificadores de potencia e interfases de carga compatibles

Algunos controles locales se pueden utilizar para controlar los amplificadores de potencia o las interfases de carga. Hasta tres amplificadores de potencia o interfases de carga se pueden usar con un control. Vea la tabla de abajo para conocer una lista de los controles y los amplificadores de potencia e interfases de carga compatibles.


Control	Módulos de potencia de fase adaptable: PHPM-PA-120-WH; PHPM-PA-DV-WH	Módulos de potencia Fluorescente de 3 cables: PHPM-3F-120-WH; PHPM-3F-DV-WH	Módulo de potencia conmutad: PHPM-SW-DV-WH	Módulo de interfase 0–10 V $\overline{\text{---}}$ y de conmutación: GRX-TVI
RRD-6ND	✓	✓	✓	✓
RRD-10ND	✓	✓	✓	✓
RRD-6NA	✓	✓	✓	✓
RRD-F6AN-DV ¹	✓	✓	✓	✓
RRD-8ANS			✓	
RRD-PRO	✓	✓		✓

¹ Sólo el GRX-TVI es compatible con el RRD-F6AN-DV a 277 V $\sim$. Todos los demás módulos de potencia son 120 V $\sim$ solamente.

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Operación


Atenuador

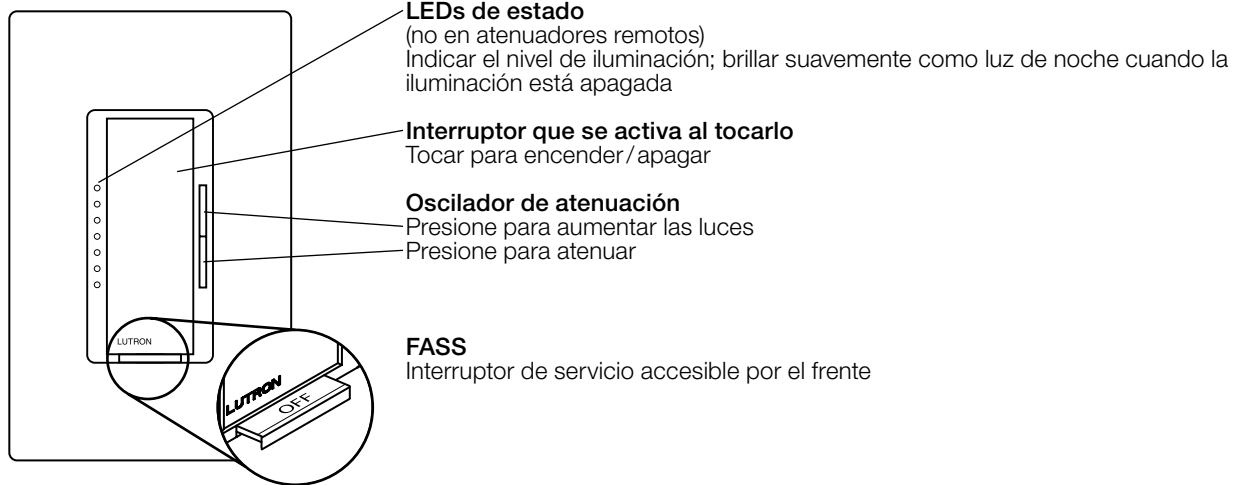

Interruptor



Control de velocidad de ventilador

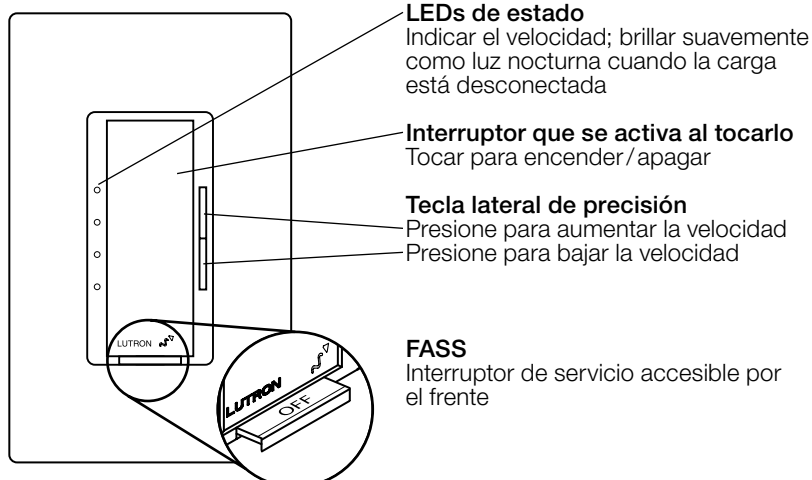

Aviso Importante

FASS: Interruptor de servicio accesible por el frente
Para reemplazar los focos, corte la energía al jalar el FASS completamente hacia afuera en todos los dispositivos controladores.

Después de reemplazar los focos, empuje todos los FASS completamente hacia atrás para restaurar la energía de los controles.

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Diagramas del cableado

Diagrama del cableado 1

Instalación en ubicación unipolar
sin cable neutro¹

-6CL, -10D, -PRO

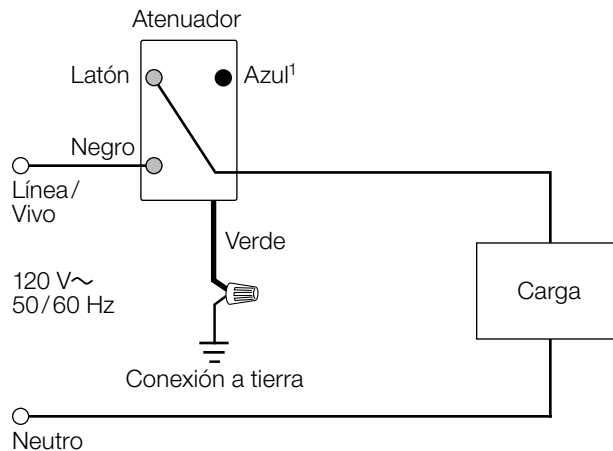


Diagrama del cableado 2

Instalación en ubicación unipolar
con cable neutro¹

-10ND, -6ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -PRO

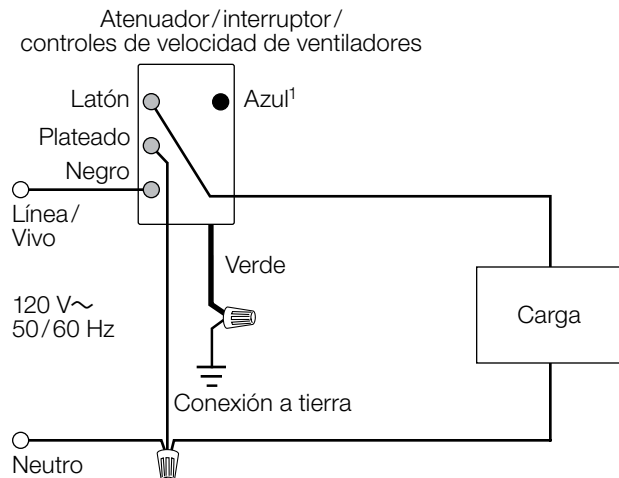


Diagrama del cableado 3

Instalación de atenuador fluorescente
de una ubicación¹

-F6AN-DV con balastro/driver
de LED de Lutron


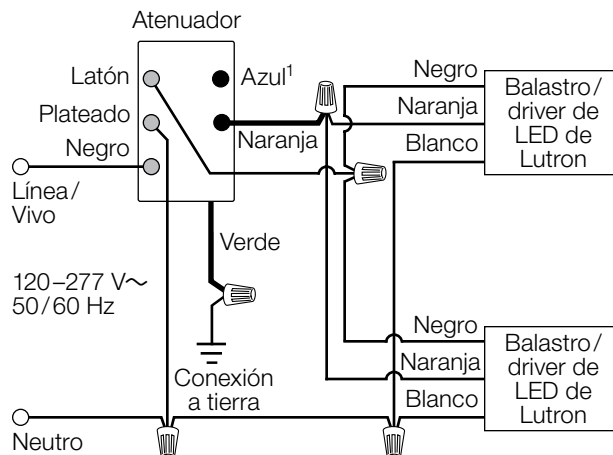


Diagrama del cableado 4

Instalación de interruptor de dos cables
de una ubicación¹

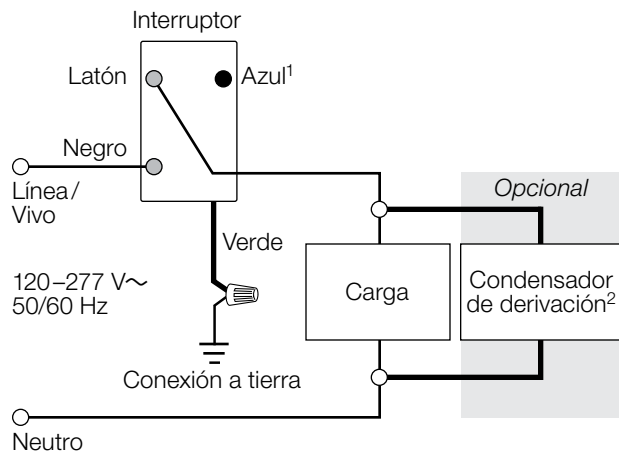-8S-DV con condensador
de derivación opcional²



Nota: las líneas que están más marcadas en los diagramas indican los cables en los productos.

¹ Cuando utilice controles en instalaciones unipolares, fije la terminal azul. No conecte la terminal azul a ningún otro cable ni a la tierra.

² El condensador de derivación opcional se debe instalar dentro del arreglo de la carga o en una caja de conexiones por separado.

El condensador derivado se incluye con el -8S-DV. Si controlara bombillas TLED Tipo B, consulte la Nota de Aplicación N° 812 (N/P 048812) en www.lutron.com

Continúa en la siguiente página...

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Diagramas del cableado (continuado)

Diagrama del cableado 5

Instalación de múltiples ubicaciones sin cable neutro¹

-6CL, -10D, y -PRO con RD-RD


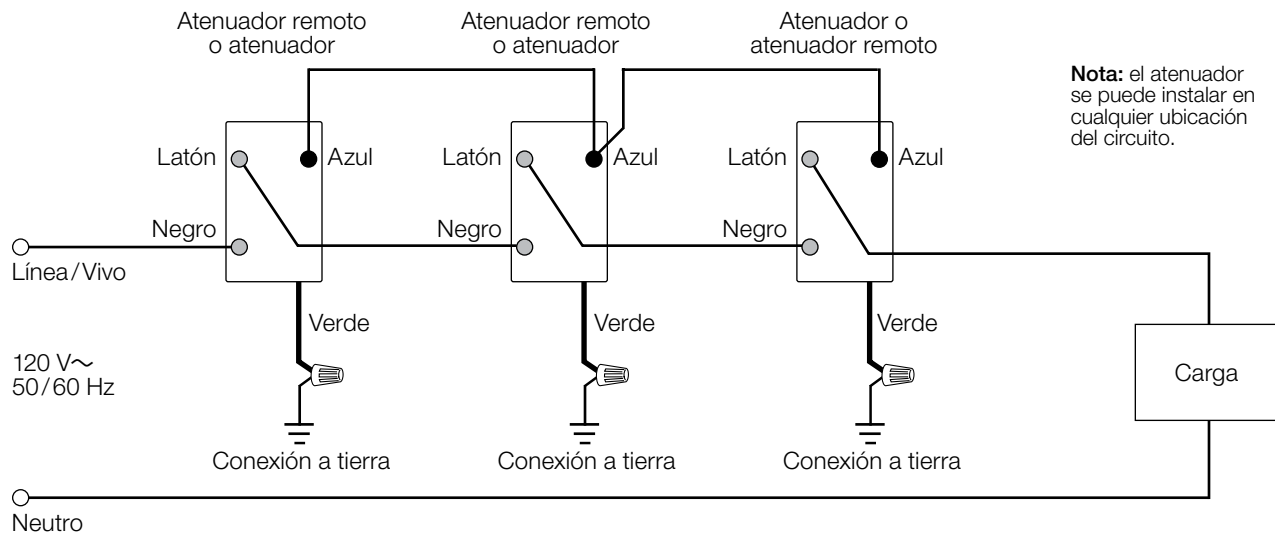


Diagrama del cableado 6

Instalación de múltiples ubicaciones con cable neutro^{1,2}

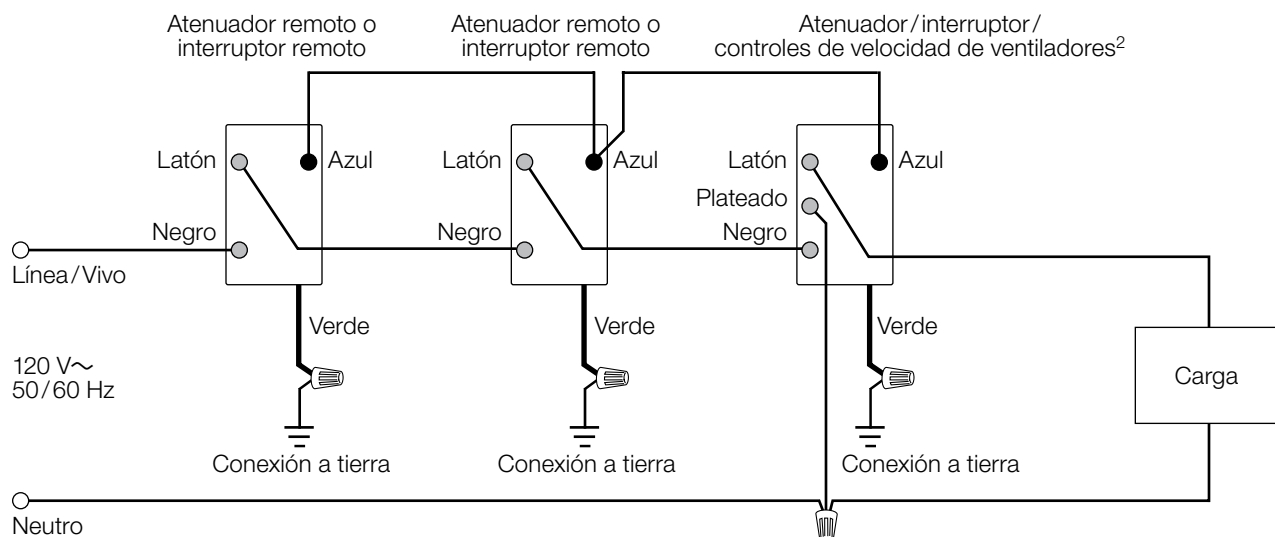-10ND, -6ND, -6NA, -2ANF, y -PRO con RD-RD; -8ANS con RD-RS



Nota: las líneas que están más marcadas en los diagramas indican los cables en los productos.

¹ Hasta 9 atenuadores remotos/interruptores remotos se pueden conectar al atenuador/interruptor/controles de velocidad de ventiladores. La longitud total del cable de terminal azul puede ser de hasta 76 m (250 pies) a excepción del -PRO que es de 45 m (150 pies).

² Los atenuadores/interruptores/controles de velocidad de ventiladores que incluyan un cable neutro deben conectarse en el lado de la carga de una instalación de ubicación múltiple, excepto los -PRO, que pueden conectarse en cualquier posición.

Continúa en la siguiente página...

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Diagramas del cableado (continuado)

Diagrama del cableado 7

Instalación de atenuador Fluorescente de múltiples ubicaciones^{1,2} (120 V~)

-F6AN con RD-RD y Balastro/driver de LED de Lutron


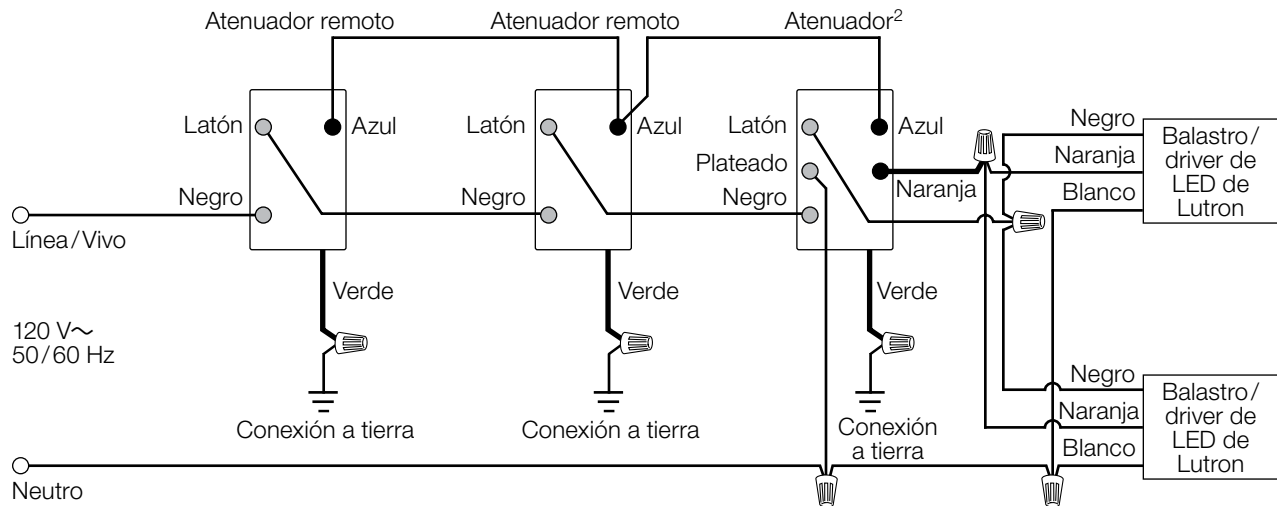


Diagrama del cableado 8

Instalación de atenuador Fluorescente de múltiples ubicaciones^{1,2} (277 V~)

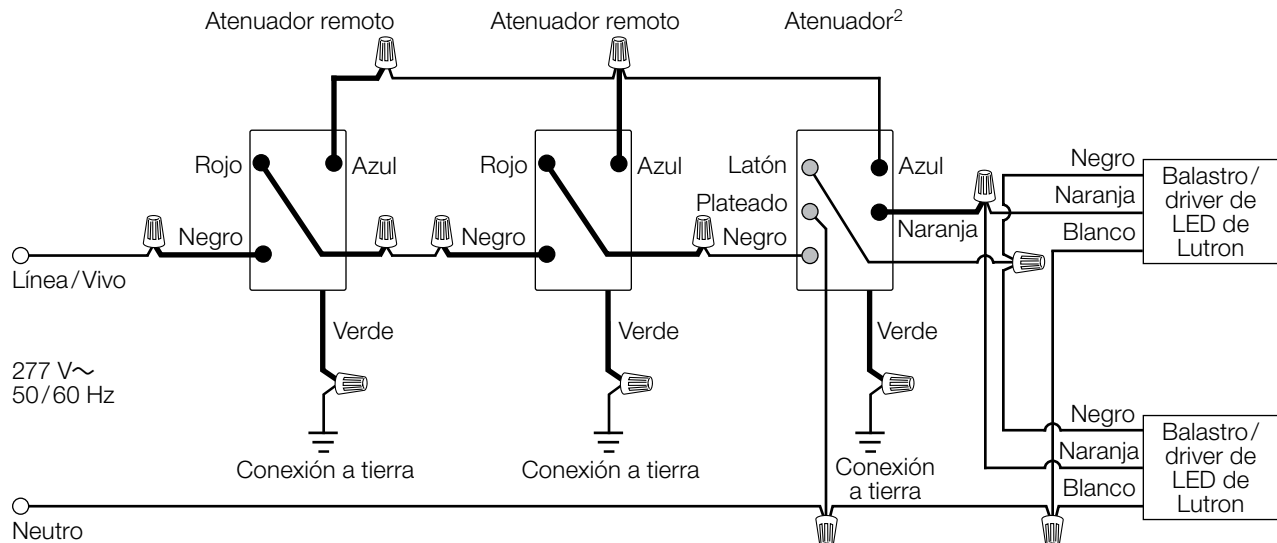-F6AN con RD-RD-277 y Balastro/driver de LED de Lutron



Nota: las líneas que están más marcadas en los diagramas indican los cables en los productos.

¹ Hasta 9 atenuadores remotos/interruptores remotos se pueden conectar al atenuador/interruptor/controles de velocidad de ventiladores. La longitud total del cable de terminal azul puede ser de hasta 76 m (250 pies) a excepción del -PRO que es de 45 m (150 pies).

² Los atenuadores/interruptores/controles de velocidad de ventiladores que incluyan un cable neutro deben conectarse en el lado de la carga de una instalación de ubicación múltiple, excepto los -PRO, que pueden conectarse en cualquier posición.

Continúa en la siguiente página...

Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Diagramas del cableado (continuado)

Diagrama del cableado 9

Instalación de interruptor de dos cables de múltiples ubicaciones¹ (120 V~)

-8S-DV con RD-RS y condensador de derivación opcional


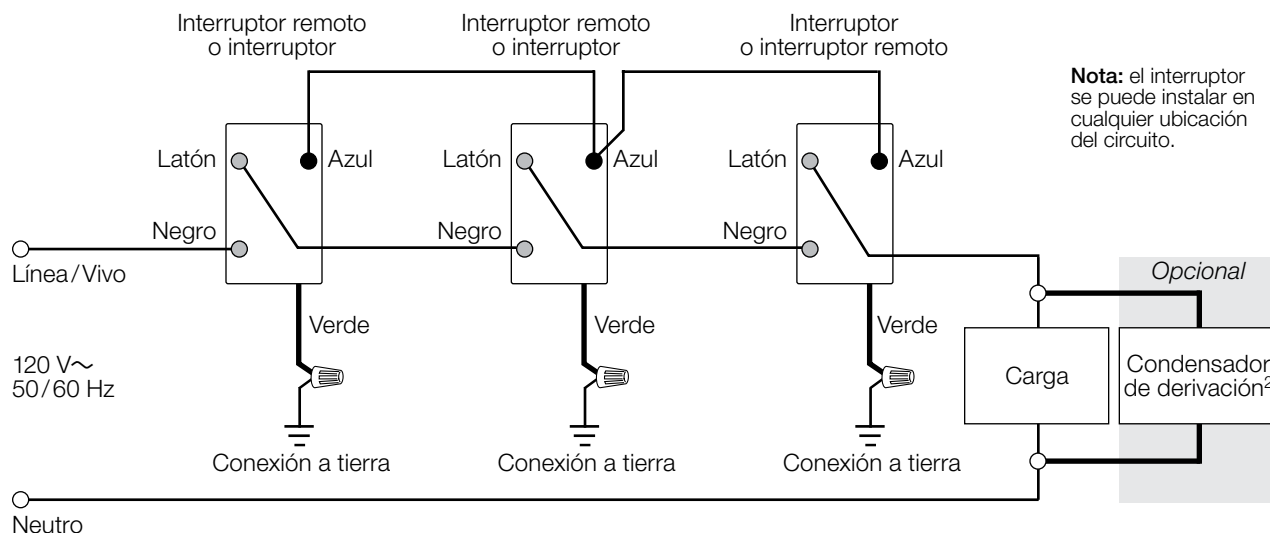


Diagrama del cableado 10

Instalación de interruptor de dos cables de múltiples ubicaciones¹ (277 V~)

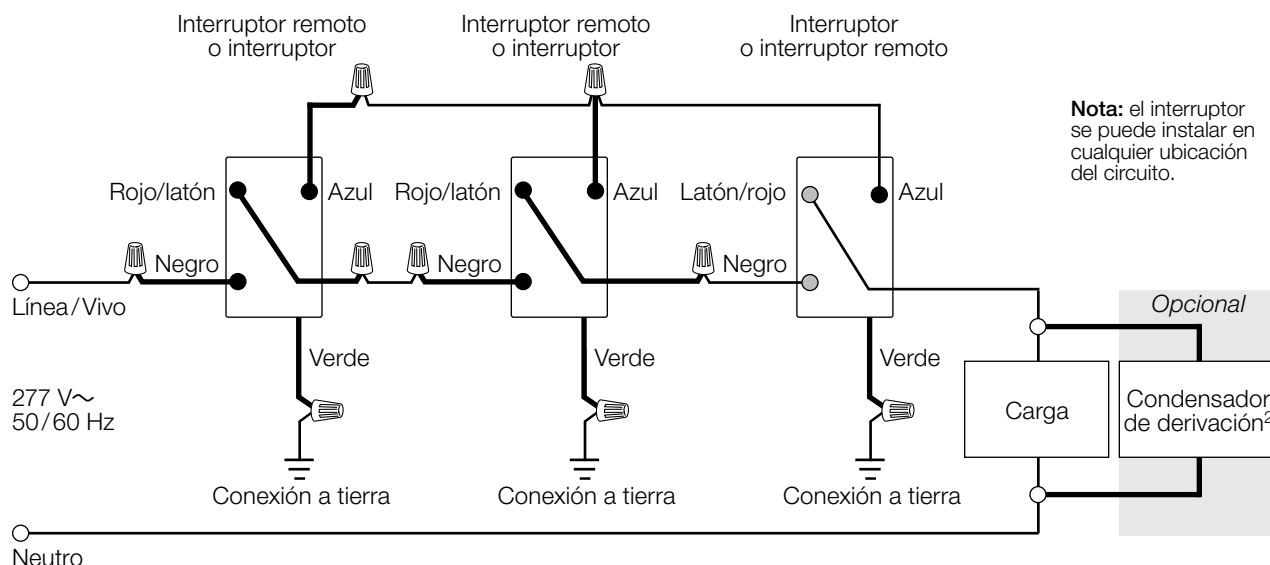-8S-DV con RD-RS-277 y condensador de derivación opcional



Nota: las líneas que están más marcadas en los diagramas indican los cables en los productos.

1. Hasta 9 atenuadores remotos/interruptores remotos se pueden conectar al atenuador/interruptor/controles de velocidad de ventiladores. La longitud total del cable de terminal azul puede ser de hasta 76 m (250 pies) a excepción del -PRO que es de 45 m (150 pies).

2 El condensador de derivación opcional se debe instalar dentro del arreglo de la carga o en una caja de conexiones por separado. El condensador de derivación (LUT-MLC) se incluye con el 8S-DV. Si controlara bombillas TLED Tipo B, consulte la Nota de Aplicación N° 812 (N/P 048812) en www.lutron.com


Controles locales de RadioRA 2 Maestro RF

Colores y acabados

Acabados brillantes



Blanco
WH

 

Marfil
IV



Almendra
AL



Almendra Claro
LA



Gris
GR



Marrón
BR



Negro
BL


Acabados satín



Nieve
SW



Media
Noche
MN

 

Gris Pardo
TP



Blanco
Hueso
BI



Paladio
PD



Rojo
Caliente
HT

Para conocer las ofertas de color más recientes, consulte nuestro sitio web:
<http://www.lutron.com/satincolors>

Acabado metálico (sólo la carátula)



Acero inoxidable
SS

Al utilizar carátulas de Acero inoxidable, se recomienda ordenar el control en Media Noche (MN).

- Debido a las limitaciones de la impresión, no es posible garantizar que los colores y los acabados que se muestran coincidan perfectamente con los productos reales.
- Existen llaveros con muestras de color disponibles para una coincidencia del color más precisa:
Acabados brillantes: DG-CK-1
Acabados satín: SC-CK-1